
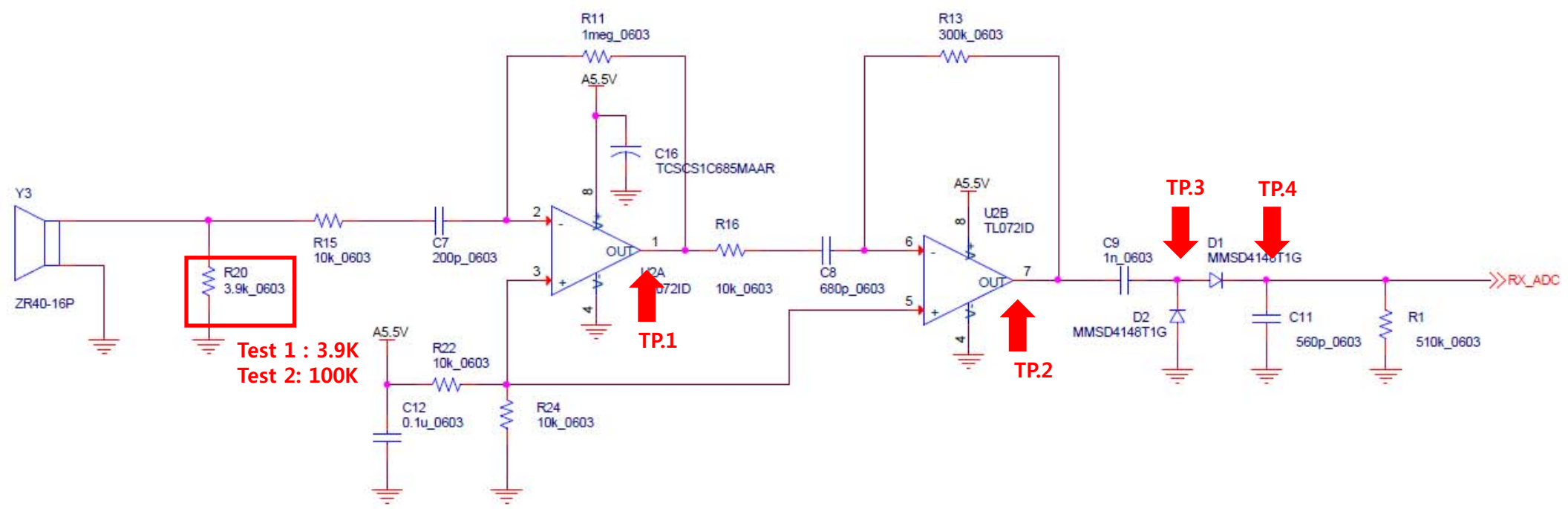



R20 저항에 따른 출력 전압 값

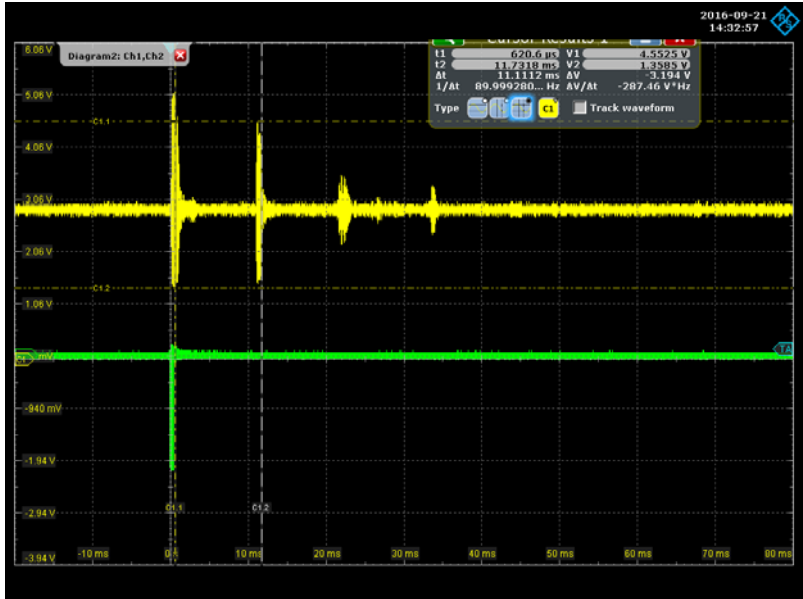


3.9K인 경우



- TP2. Vp-p= 3.194V -

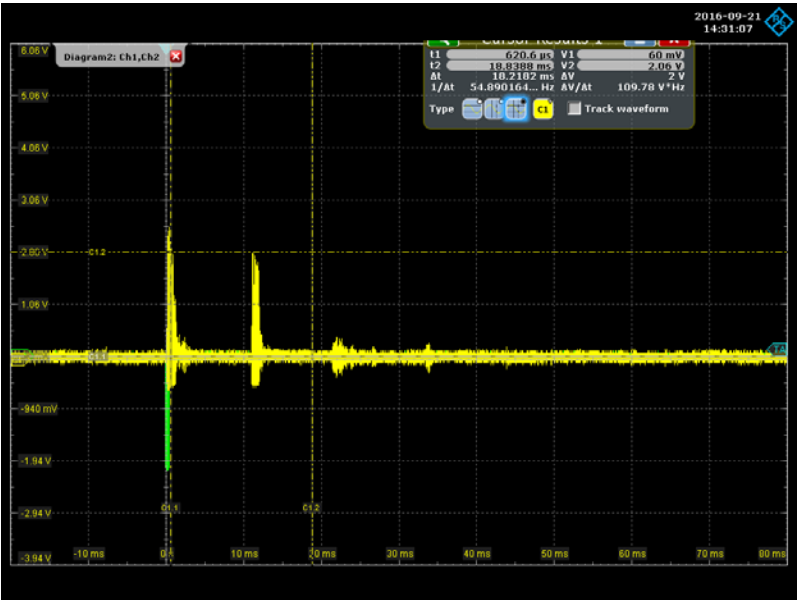


- TP3. Vp-p= 3.321V -

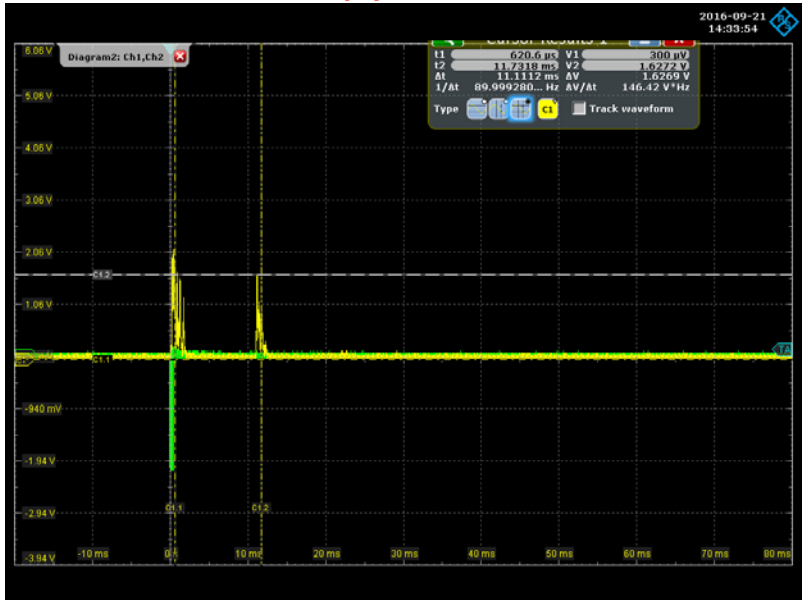


- TP4. Vp-p= 2.6272V -


3.9K인 경우

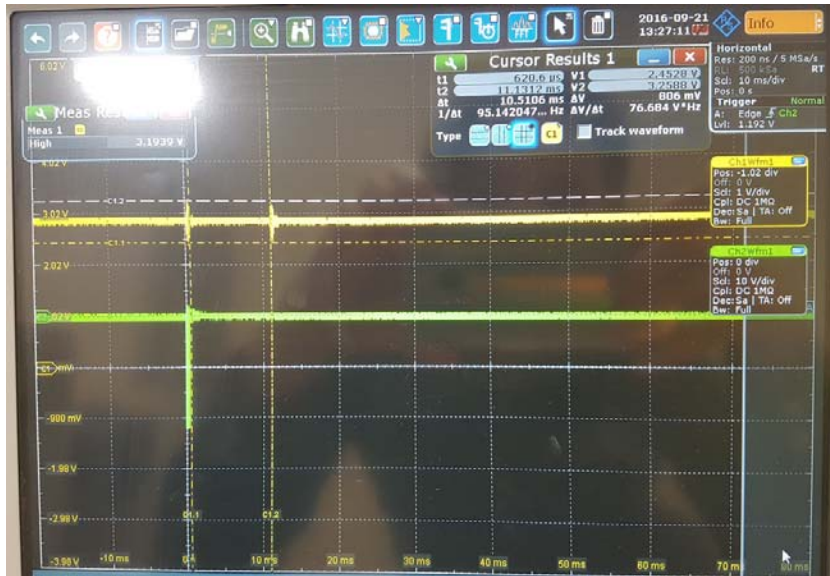


- TP1. Vp-p= 806mV -

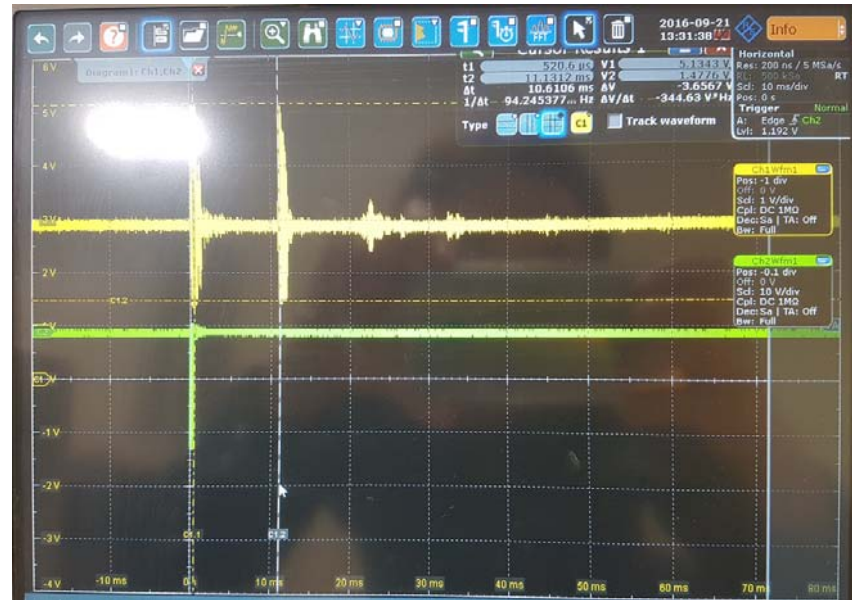

- TP2. Vp-p= 3.656V -

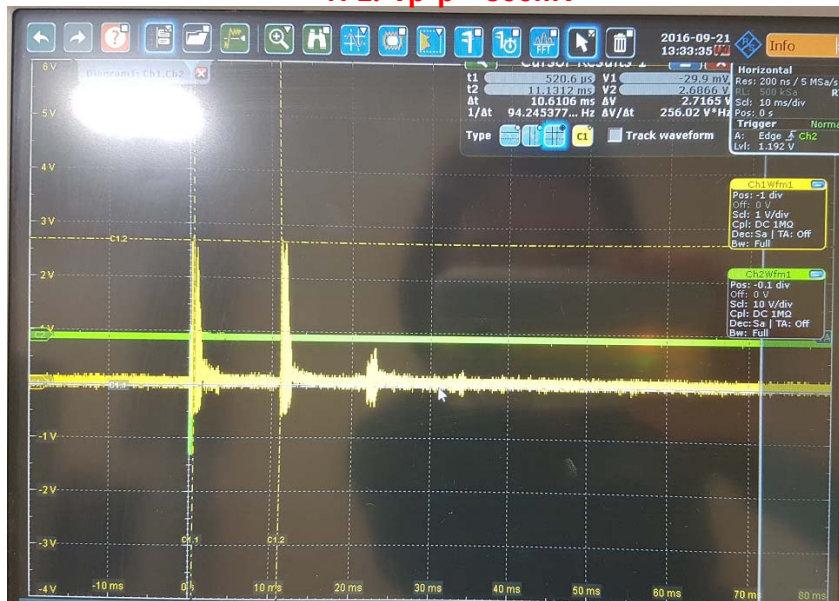

- TP3. Vp-p= 2.7165V -

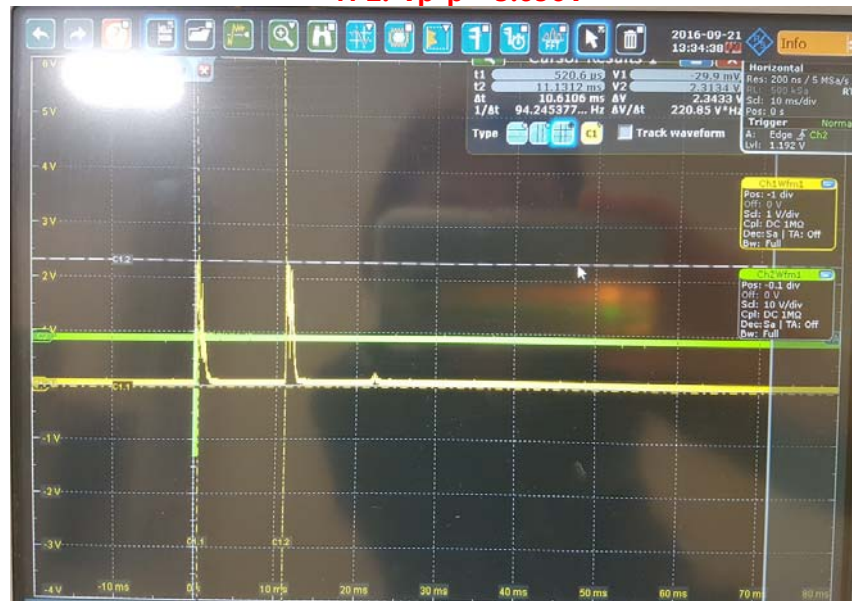

- TP4. Vp-p= 2.3433V -